

6주차 결과보고서

전공: 신문방송학과

학년: 4학년

학번: 20191150



이름: 전현길

1. 실험 목적



- Adder(가산기)/ Subtractor(감산기)의 개념 이해
- Code converter(부호 변환기)의 개념 이해
- Verilog를 사용하여 다양한 Adder 및 Subtractor 구현
- Verilog를 사용하여 다양한 Code converter 구현
- FPGA 통해서 Verilog로 구현된 회로의 동작 확인

2. Full Adder 및 Half Adder 의 simulation 결과 및 과정에 대해서 설명하시오. (진리표 포함)

source code	testbench code	half adder truth table			
<pre> `timescale 1ns / 1ps module halfAdd(input a, b, output out1, out2); assign out1 = a^b; // sum assign out2 = a&b; // carry out endmodule </pre>	<pre> `timescale 1ns / 1ps module halfAdd_tb; reg aa, bb; wire out1, out2; halfAdd u_test(.a (aa), .b (bb), .out1 (out1), .out2 (out2)); initial begin aa = 1'b0; bb = 1'b0; end always@(aa or bb) begin aa <= #200 ~aa; bb <= #100 ~bb; end initial begin #400 \$finish; end endmodule </pre>	input		output	
		a	b	sum	carry
		0	0	0	0
		0	1	1	0
		1	0	1	0
		1	1	0	1

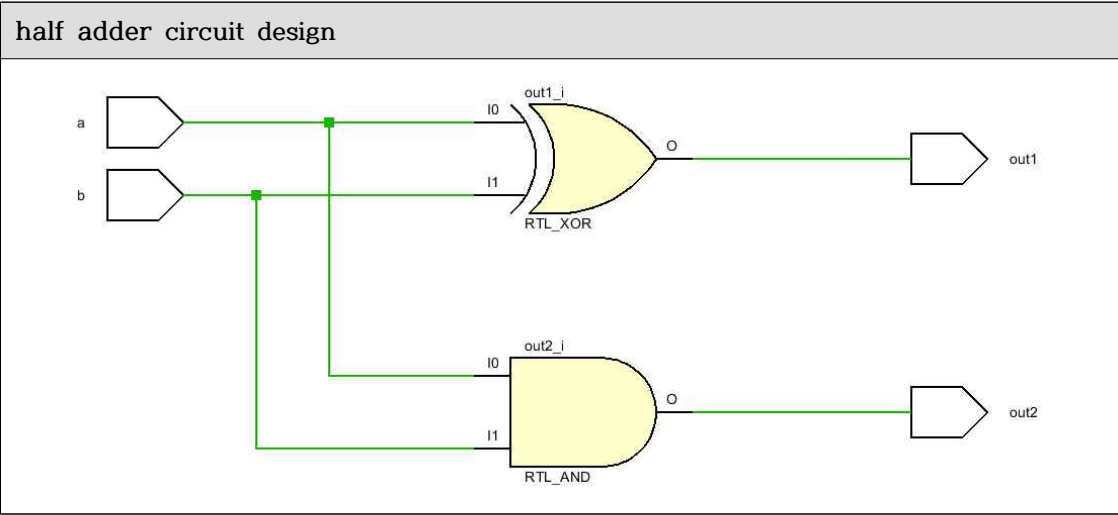 

source code	testbench code	full adder truth table				
<pre> `timescale 1ns / 1ps module fullAdd(input a, b, c, // c: carry in output out1, out2); assign out1 = (a^b)^c; // sum assign out2 = (a&b) ((a^b) & c); // carry out endmodule </pre>	<pre> `timescale 1ns / 1ps module fullAdd_tb; reg aa, bb, cc; wire out1, out2; fullAdd u_test(.a (aa), .b (bb), .c (cc), .out1 (out1), .out2 (out2)); initial begin aa = 1'b0; bb = 1'b0; cc = 1'b0; end always@(aa or bb or cc) begin aa <= #200 ~aa; bb <= #100 ~bb; cc <= #50 ~cc; end initial begin #400 \$finish; end endmodule </pre>	input		output		
		a	b	c	sum	carry
		0	0	0	0	0
		0	0	1	1	0
		0	1	0	1	0
		0	1	1	0	1
		1	0	0	1	0
		1	0	1	0	1
		1	1	0	0	1
		1	1	1	1	1

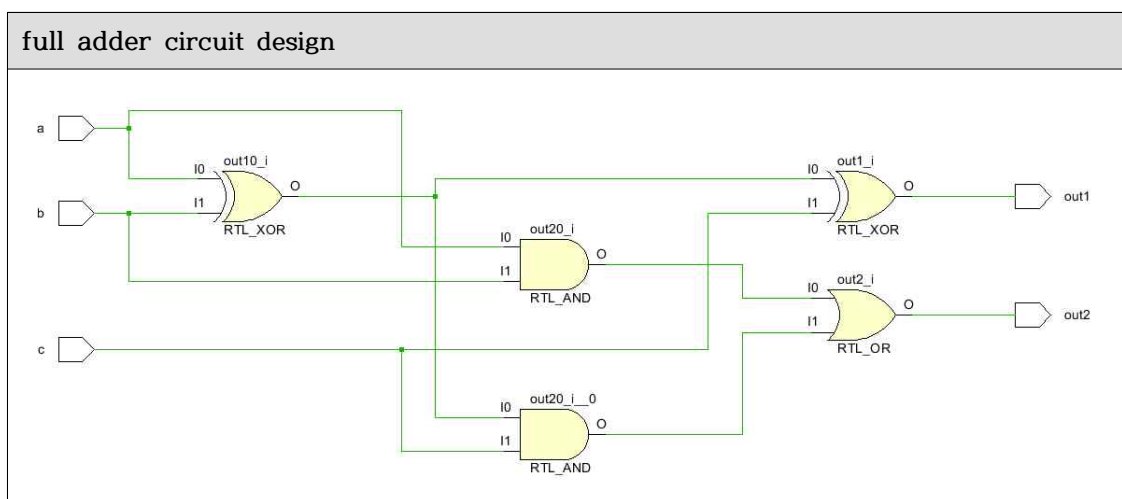 

반가산기는 A와 B 두 입력을 받아서 합(sum)과 자리올림수(carry)를 출력한다. 동작하는 방식은 이진수 덧셈과 같다. 1과 1을 더할 때에는 Sum 1bit만

으로 표현할 수 없다는 점이 문제가 되는데, 이 경우 sum은 0을 출력하고 carry는 1을 출력한다. 구현식은 다음과 같다.

$$\text{Sum} = A \oplus B \mid \text{Carry} = A \cdot B$$



전가산기는 A와 B, C_{in} 세 입력을 받아서 **합(sum)**과 **자리올림수(carry)**를 출력한다. 따라서 1bit 입력 $A + B + C_{in}$ 을 모두 더한 뒤 적절한 합과 자리올림수를 출력해야 한다. 모든 입력이 0이라면 Sum/Carry 0/0을 출력하고, 한 개의 입력이 1이라면 1/0, 두 개의 입력이 1이라면 0/1, 세 개의 입력이 1이라면 1/1을 출력한다. 구현식은 다음과 같다.

$$\text{Sum} = A \oplus B \oplus C_{in} \mid C_{out} = C_{in} \cdot (A \oplus B) + A \cdot B$$



시뮬레이션의 편의성을 위해, 진리표와 동일한 형식대로 값이 변화하도록 테스트벤치 코드를 작성했다. half adder, full adder 양쪽 모두 진리표에서 작성한 바와 동일하게 시뮬레이션 결과가 나타난 것을 확인할 수 있었다.

3. Full Subtractor 및 Half Subtractor의 simulation 결과 및 과정에 대해서 설명하시오. (진리표 포함)

source code	testbench code	half subtractor truth table			
<pre> `timescale 1ns / 1ps module halfSub(input a, b, output out1, out2); assign out1 = a^b; // difference assign out2 = (~a)&b; // borrow out endmodule </pre>	<pre> `timescale 1ns / 1ps module halfSub_tb; reg aa, bb; wire out1, out2; halfSub u_test(.a (aa), .b (bb), .out1 (out1), .out2 (out2)); initial begin aa = 1'b0; bb = 1'b0; end always@(aa or bb) begin aa <= #200 ~aa; bb <= #100 ~bb; end initial begin #400 \$finish; end endmodule </pre>	input		output	
		a	b	diff	borrow
		0	0	0	0
		0	1	1	1
		1	0	1	0
		1	1	0	0

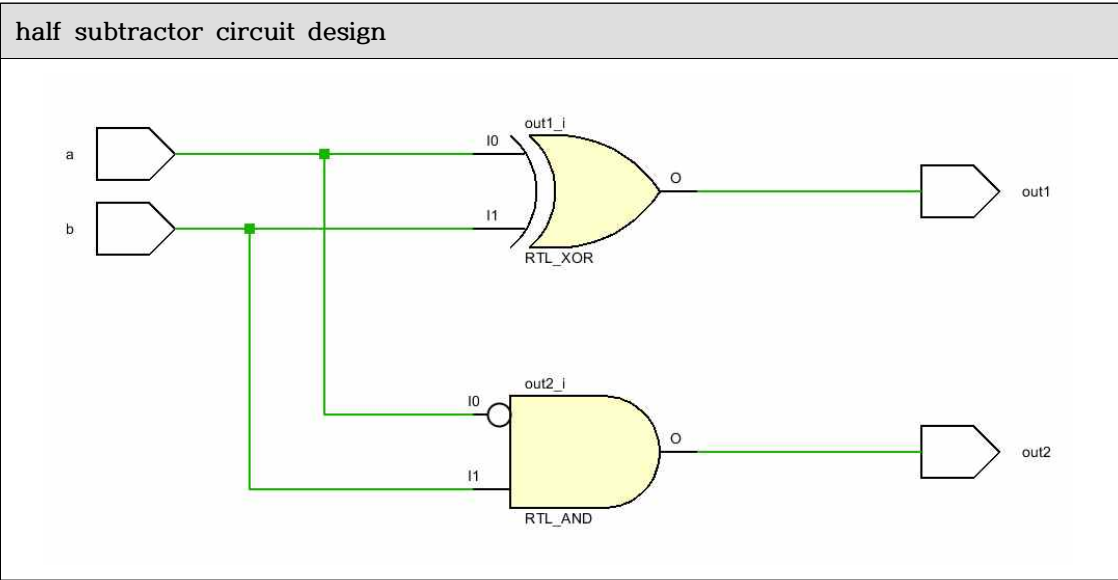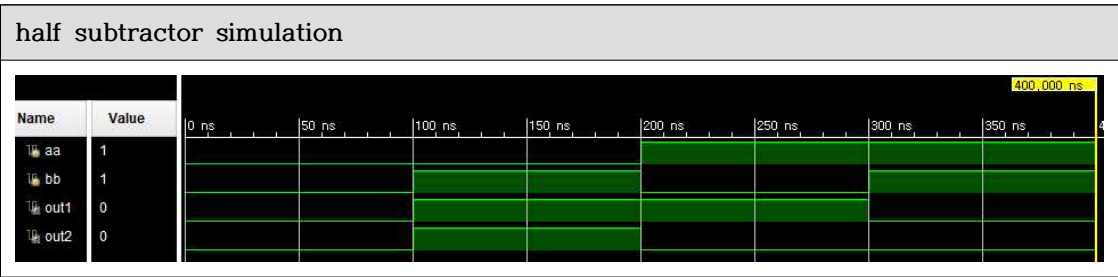

source code	testbench code	full subtractor truth table				
<pre> `timescale 1ns / 1ps module fullSub(input a, b, c, // c: borrow in output out1, out2); assign out1 = (a^b)^c; // difference assign out2 = (~a&b) ~(a^b) & c; // borrow out endmodule </pre>	<pre> `timescale 1ns / 1ps module fullSub_tb; reg aa, bb, cc; wire out1, out2; fullSub u_test(.a (aa), .b (bb), .c (cc), .out1 (out1), .out2 (out2)); initial begin aa = 1'b0; bb = 1'b0; cc = 1'b0; end always@(aa or bb or cc) begin aa <= #200 ~aa; bb <= #100 ~bb; cc <= #50 ~cc; end initial begin #400 \$finish; end endmodule </pre>	input			output	
		a	b	c	diff	borrow
		0	0	0	0	0
		0	0	1	1	1
		0	1	0	1	1
		0	1	1	0	1
		1	0	0	1	0
		1	0	1	0	0
		1	1	0	0	0
		1	1	1	1	1

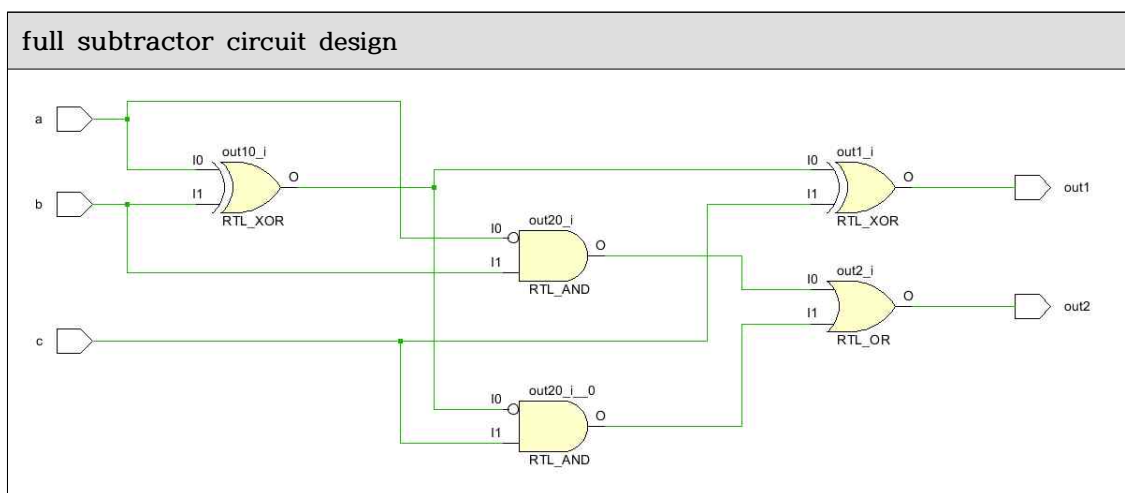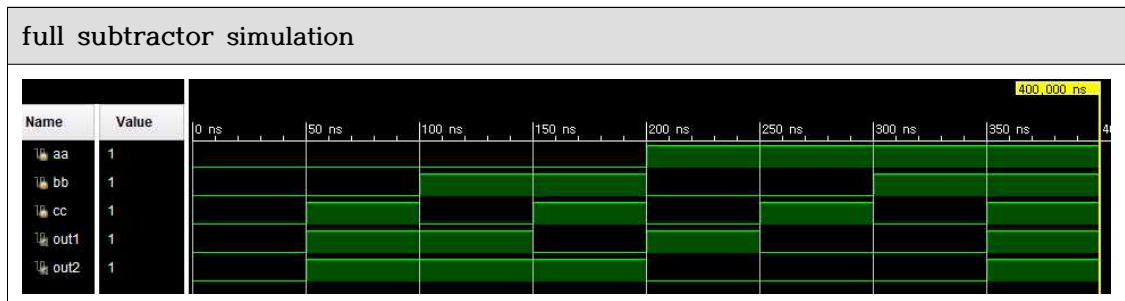

반감산기는 A와 B 두 입력을 받아서 차(difference; D)와 빌림(borrow; B_{ou}t)를 출력한다. 동작하는 방식은 2의 보수 뺄셈 A-B와 같다. A, B가 각각 0/

0, 1/1이면 빌리지 않고, 차도 0이므로 Diff/B_{out} 각각 0/0을 출력한다. A가 1, B가 0일 때는 차는 1이고 빌리지도 않으므로 1/0을 출력하며, A가 0, B가 1일 때는 값을 빌려 뺄셈을 수행하므로 1/1을 출력한다.

$$\text{Difference}(D) = A \oplus B \mid \text{Borrow}(B_{\text{out}}) = A \cdot B$$


전감산기는 A와 B, B_{in} 세 입력을 받아서 차(difference; D)와 빌림수(borrow; B_{out})를 출력한다.. 따라서 1bit 입력 A - B - B_{in}의 식과 동일하게 동작하고, 이에 따라 적절한 차와 빌림수를 계산한다. 반가산기처럼 식의 결과에 따라 값을 빌려와야 한다면 B_{out}이 1이 되고, 그렇지 않으면 0이 된다.결과식은 다음과 같다.

$$\text{Diff} = A \oplus B \oplus B_{\text{in}} \mid \text{Carry} = C \cdot (\overline{A \oplus B}) + \overline{A} \cdot B$$


시뮬레이션의 편의성을 위해, 진리표와 동일한 형식대로 값이 변화하도록 테스트벤치 코드를 작성했다. half subtractor, full subtractor 양쪽 모두 진리표에서 작성한 바와 동일하게 시뮬레이션 결과가 나타난 것을 확인할 수 있었다.

4. 8421(BCD)-2421 Code converter simulation 결과 및 과정에 대해서 설명하시오. (진리표 작성 및 카르노맵 SOP form, POS form 포함)

source code	testbench code	converter truth table							
<pre> `timescale 1ns / 1ps module convert(input a, b, c, d, output out1, out2, out3, out4); assign out1 = a (b&d) (b&c); assign out2 = a (b&~d) (b&c); assign out3 = a (~b&c) (b&~c&d); assign out4 = d; endmodule </pre>	<pre> `timescale 1ns / 1ps module convert_tb; reg aa, bb, cc, dd; wire out1, out2, out3, out4; convert u_test(.a (aa), .b (bb), .c (cc), .d (dd), .out1 (out1), .out2 (out2), .out3 (out3), .out4 (out4)); initial begin aa = 1'b0; bb = 1'b0; cc = 1'b0; dd = 1'b0; end always@(aa or bb or cc or dd) begin aa <= #400 ~aa; bb <= #200 ~bb; cc <= #100 ~cc; dd <= #50 ~dd; end initial begin #800 \$finish; end endmodule </pre>	input				output			
		a	b	c	d	o1	o2	o3	o4
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	1	0	0	0	1
		0	0	1	0	0	0	1	0
		0	0	1	1	0	0	1	1
		0	1	0	0	0	1	0	0
		0	1	0	1	1	0	1	1
		0	1	1	0	1	1	0	0
		0	1	1	1	1	1	0	1
		1	0	0	0	1	1	1	0
		1	0	0	1	1	1	1	1
		1	0	1	0	X	X	X	X
		1	0	1	1	X	X	X	X
		1	1	0	0	X	X	X	X
		1	1	0	1	X	X	X	X
		1	1	1	0	X	X	X	X
		1	1	1	1	X	X	X	X

 

converter circuit design

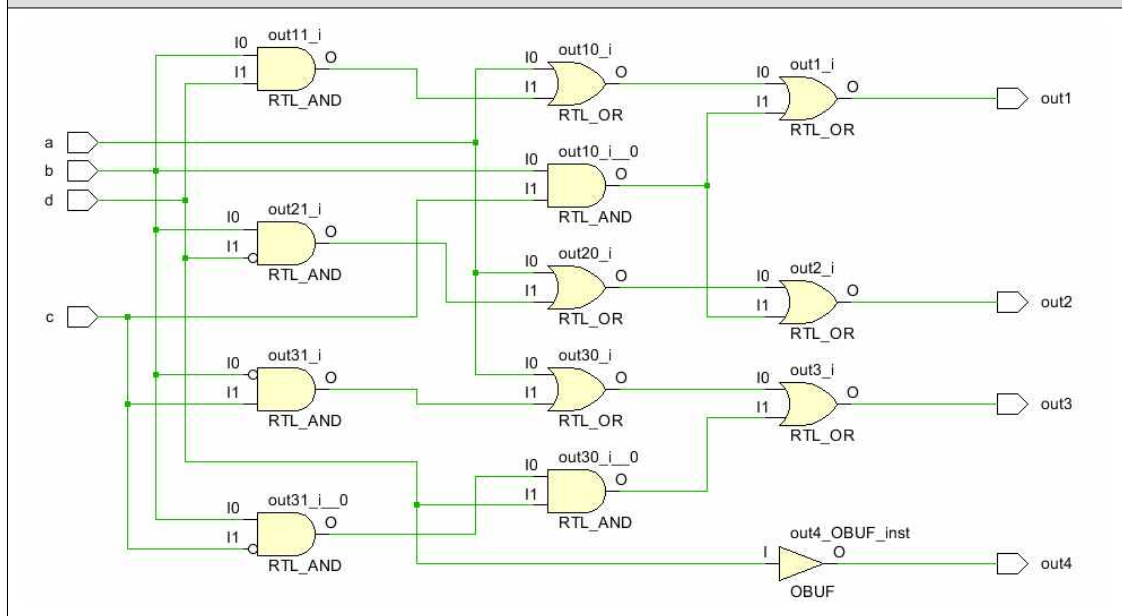

out1 (cd\ab)	00	01	11	10	out2 (cd\ab)	00	01	11	10
00	0	0	x	1	00	0	1	x	1
01	0	1	x	1	01	0	0	x	1
11	0	1	x	x	11	0	1	x	x
10	0	1	x	x	10	0	1	x	x
out3 (cd\ab)	00	01	11	10	out4 (cd\ab)	00	01	11	10
00	0	0	x	1	00	0	0	x	0
01	0	1	x	1	01	1	1	x	1
11	1	0	x	x	11	1	1	x	x
10	1	0	x	x	10	0	0	x	x

SOP form		POS form	
out1	$a + bd + bc$	out1	$(a+b)(a+c+d)$
out2	$a + bd' + bc$	out2	$(a+b)(a+c+d')$
out3	$a + b'c + bc'd$	out3	$(a+c+d)(a+b+c)(b'+c')$
out4	d	out4	d

SOP form은 Karnaugh map의 1로 나타난 값들을 묶어서 구할 수 있고, POS form은 Karnaugh map의 0으로 나타난 값들을 묶어서 함수 F의 inverse F'를 구한 뒤, 드 모르간의 법칙을 사용해 구할 수 있다.

simulation 결과 don't care항을 제외한 모든 값(0000 ~ 1011)이 진리표에 작성한 바와 동일하게 결과값이 나타난 것을 확인할 수 있었다.

5. 결과 검토 및 논의 사항

이번 실험에서는 full adder/subtractor, half adder/subtractor, 8421-2421 code converter를 각각 verilog 상에서 구현하여 시뮬레이션해 보았으며, FPGA 보드를 활용하여 실제 출력 결과를 확인해 보았다. 특히 8421-2421 code converter의 경우, 진리표를 작성하여 Karnaugh map을 그림으로써 SOP, POS 식을 도출했다. 실험 결과, 진리표를 바탕으로 기대되었던 동작이 정상적으로 이루어졌음을 확인했다.

6. 추가 이론 조사 및 작성

full adder/subtractor를 NAND/NOR gate로 구현한 회로는 다음과 같다.

