

## 5주차 결과보고서

전공: 신문방송학과

학년: 4학년

학번: 20191150


이름: 전현길


### 1. 실험 목적

- De Morgan 의 정리/Boolean 함수의 동작 이해 및 확인
- Verilog를 사용하여 De Morgan 의 정리 및 Boolean 함수의 동작 구현
- 입력 신호 생성 후 Simulation을 통하여 구현된 결과 확인
- FPGA를 통해서 Verilog로 구현된 회로의 동작 확인

### 2. De-Morgan의 제 1,2 법칙의 simulation 결과 및 과정에 대해서 설명하시오. (NAND, NOR과 비교 포함)

source code	testbench code	De Morgan's Law truth table					
<pre> `timescale 1ns / 1ps module deMorgan(   input a, b,   output c, d, e, f );   assign c = ~(a b);   assign d = ~a&amp;~b;   assign e = ~(a&amp;b);   assign f = ~a ~b; endmodule </pre>	<pre> `timescale 1ns / 1ps module deMorgan_tb;    reg aa, bb;   wire cc, dd, ee, ff;    deMorgan u_test(     .a (aa), .b (bb),     .c (cc), .d (dd), .e (ee), .f (ff)   );    initial begin     aa = 1'b0;     bb = 1'b0;   end    always@(aa or bb) begin     aa &lt;= #200 ~aa;     bb &lt;= #100 ~bb;   end    initial begin     #400     \$finish;   end endmodule </pre>	input		output			
		a	b	~(a b)	~a&~b	~(a&b)	~a ~b
		0	0	1	0	0	0
		0	1	1	0	0	0
		1	0	1	1	1	0
		1	1	1	1	1	0

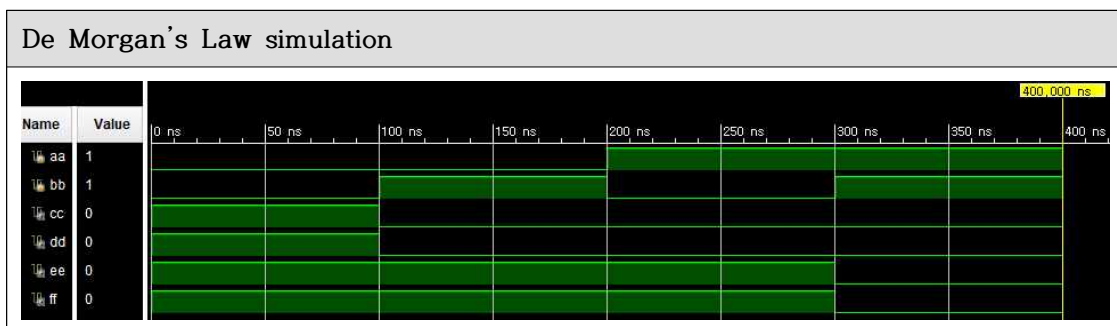

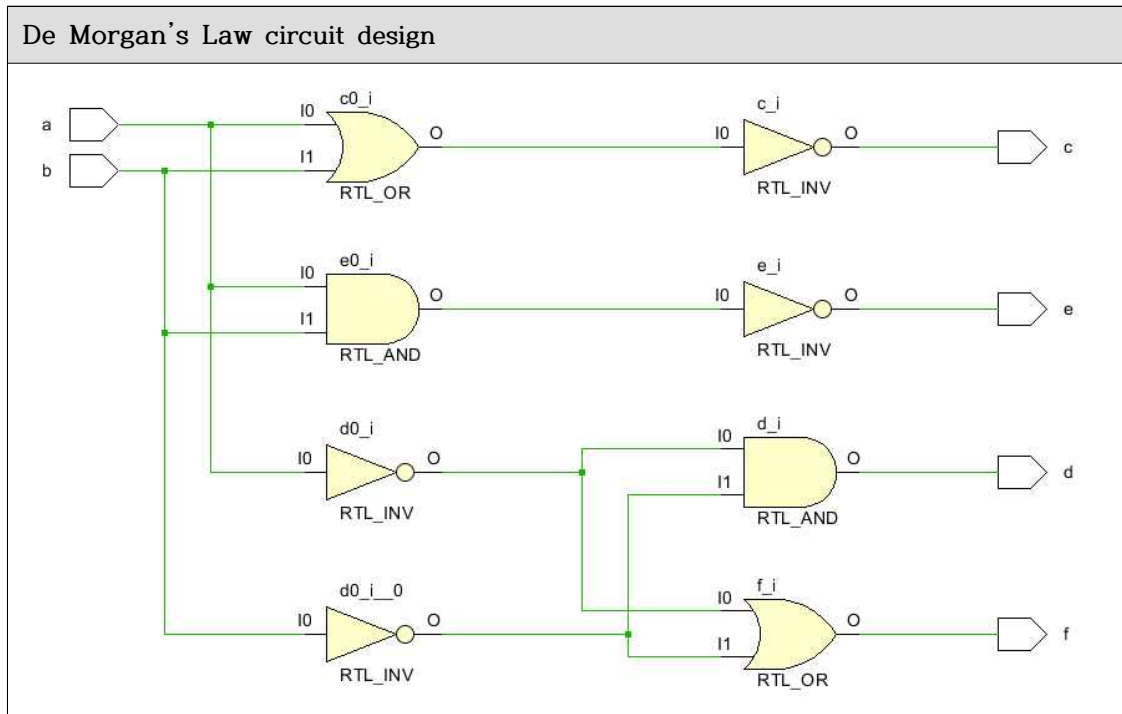

시뮬레이션의 편의성을 위해, 진리표와 동일한 형식대로 값이 변화하도록 테스트벤치 코드를 작성했다. 또한, 각각 진리표, 회로, 소스 코드 및 테스트벤치 코드를 따로 작성했을 때 보기 불편하고 장황해지는 문제가 있어 드모르간의 법칙에 대한 4가지 연산을 모두 한꺼번에 작성했다.

#### a) De Morgan의 제 1법칙과 NOR gate

De Morgan의 제 1법칙은  $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ 의 연산 결과가 동일하다는 것을 의미한다. 이 때, 첫 번째  $\overline{A + B}$ 의 식은 식의 형태가 **NOR gate**와 동일하다는 것을 회로도도 확인할 수 있다. 시뮬레이션 결과 역시 De Morgan의 제 1법칙에 의해 출력값 c, d가 동일하게 출력되는 것을 볼 수 있다.

두 식이 같은 결과를 반환하기 때문에, 상황에 따라 서로 다른 식을 선택함으로써 논리식 및 회로를 간소화할 수 있다.

#### b) De Morgan의 제 2법칙과 NAND gate

De Morgan의 제 2법칙은  $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$ 의 연산 결과가 동일하다는 것을 의미한다. 이 때, 첫 번째  $\overline{A \cdot B}$ 의 식은 식의 형태가 **NAND gate**와 동일하다는 것을 회로도도 확인할 수 있다. 시뮬레이션 결과 역시 De Morgan의 제 2



법칙에 의해 출력값  $e$ ,  $f$ 가 동일하게 출력되는 것을 볼 수 있다.

역시 두 식이 같은 결과를 반환하기 때문에, 상황에 따라 서로 다른 식을 선택함으로써 논리식 및 회로를 간소화할 수 있다.



3.  $(A'+B')*C' = ((A*B)+C)'$ 와  $(A'*B')+C' = ((A+B)*C)'$ 의 simulation 결과 및 과정에 대해서 설명하시오.

a.  $(A'+B')*C' = ((A*B)+C)'$

source code	testbench code	$(a'+b') * c'$ truth table			
<pre> `timescale 1ns / 1ps module bool_1a(     input a, b, c,     output d );     assign d = (~a ~b) &amp;     ~c; endmodule </pre>	<pre> `timescale 1ns / 1ps module bool_1a_tb;     reg aa, bb, cc;     wire dd;      bool_1a u_test(         .a (aa), .b (bb), .c (cc), .d (dd)     );      initial begin         aa = 1'b0;         bb = 1'b0;         cc = 1'b0;     end      always@(aa or bb or cc) begin         aa &lt;= #200 ~aa;         bb &lt;= #100 ~bb;         cc &lt;= #50 ~cc;     end      initial begin         #400         \$finish;     end endmodule </pre>	input			output
		a	b	c	d
		0	0	0	1
		0	0	1	0
		0	1	0	1
		0	1	1	0
		1	0	0	1
		1	0	1	0
		1	1	0	0
		1	1	1	0

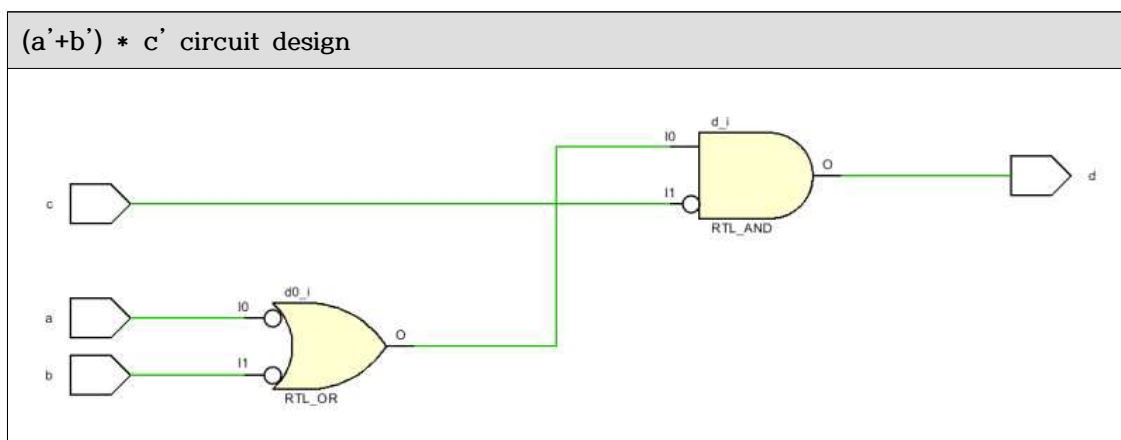 

source code	testbench code	((a*b)+c)' truth table			
<pre> `timescale 1ns / 1ps  module bool_1b(   input a, b, c,   output d ); assign d = ~((a&amp;b) c); endmodule </pre>	<pre> `timescale 1ns / 1ps  module bool_1b_tb;  reg aa, bb, cc; wire dd;  bool_1b u_test(   .a (aa), .b (bb), .c (cc), .d (dd) );  initial begin   aa = 1'b0;   bb = 1'b0;   cc = 1'b0; end  always@(aa or bb or cc) begin   aa &lt;= #200 ~aa;   bb &lt;= #100 ~bb;   cc &lt;= #50 ~cc; end  initial begin   #400   \$finish; end  endmodule </pre>	input			output
		a	b	c	d
		0	0	0	1
		0	0	1	0
		0	1	0	1
		0	1	1	0
		1	0	0	1
		1	0	1	0
		1	1	0	0
		1	1	1	0

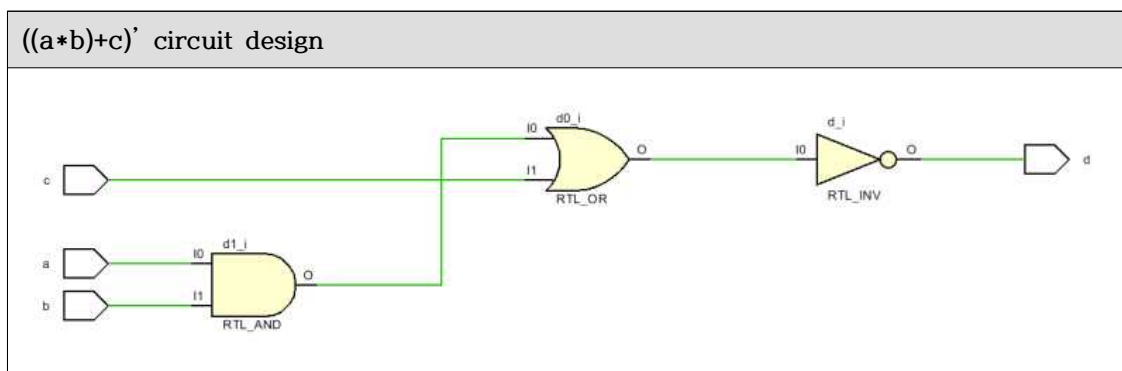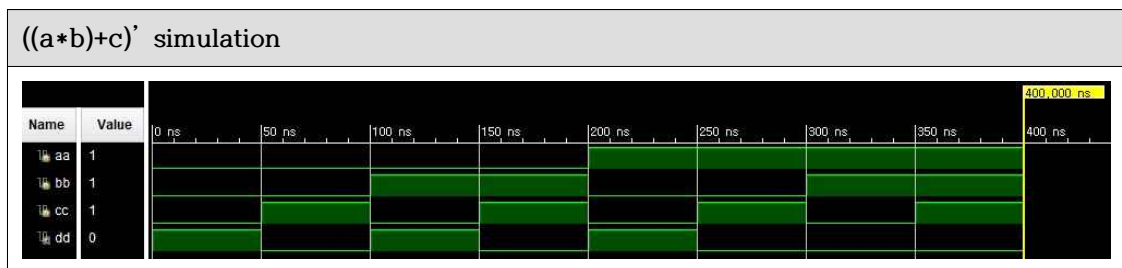


드 모르간의 법칙을 활용하여  $(A'+B')*C' = ((A*B)+C)'$ 임을 확인할 수 있다. 좌변의 식은 우변  $((A*B)+C)$ 에 대한 부정이므로, A, B, C 각 리터럴들을 부정하고 AND 연산과 OR 연산을 서로 치환해 주면 된다. 시뮬레이션을 통해서 실제로 드 모르간의 법칙에 의해 결과값이 동일하게 출력되는 것을 확인할 수 있다.


b.  $(A'B') + C' = ((A+B)*C)'$

source code	testbench code	$(a'b') + c'$ truth table			
<pre> `timescale 1ns / 1ps module bool_2a(   input a, b, c,   output d ); assign d = (~a&amp;~b) ~c; endmodule </pre>	<pre> `timescale 1ns / 1ps module bool_2a_tb; reg aa, bb, cc; wire dd;  bool_2a u_test(   .a (aa), .b (bb), .c (cc), .d (dd) );  initial begin   aa = 1'b0;   bb = 1'b0;   cc = 1'b0; end  always@(aa or bb or cc) begin   aa &lt;= #200 ~aa;   bb &lt;= #100 ~bb;   cc &lt;= #50 ~cc; end  initial begin   #400   \$finish; end endmodule </pre>	input		output	
		a	b	c	d
		0	0	0	1
		0	0	1	1
		0	1	0	1
		0	1	1	0
		1	0	0	1
		1	0	1	0
		1	1	0	1
		1	1	1	0



$(a'b') + c'$  simulation

 

$(a'b') + c'$  circuit design

 


source code	testbench code	((a+b)*c)' truth table			
<pre> `timescale 1ns / 1ps  module bool_2b(   input a, b, c,   output d ); assign d = ~((a b)&amp;c); endmodule </pre>	<pre> `timescale 1ns / 1ps module bool_2b_tb; reg aa, bb, cc; wire dd;  bool_2b u_test(   .a (aa), .b (bb), .c (cc), .d (dd) );  initial begin   aa = 1'b0;   bb = 1'b0;   cc = 1'b0; end  always@(aa or bb or cc) begin   aa &lt;= #200 ~aa;   bb &lt;= #100 ~bb;   cc &lt;= #50 ~cc; end  initial begin   #400   \$finish; end endmodule </pre>	input			output
		a	b	c	d
		0	0	0	1
		0	0	1	1
		0	1	0	1
		0	1	1	0
		1	0	0	1
		1	0	1	0
		1	1	0	1
		1	1	1	0

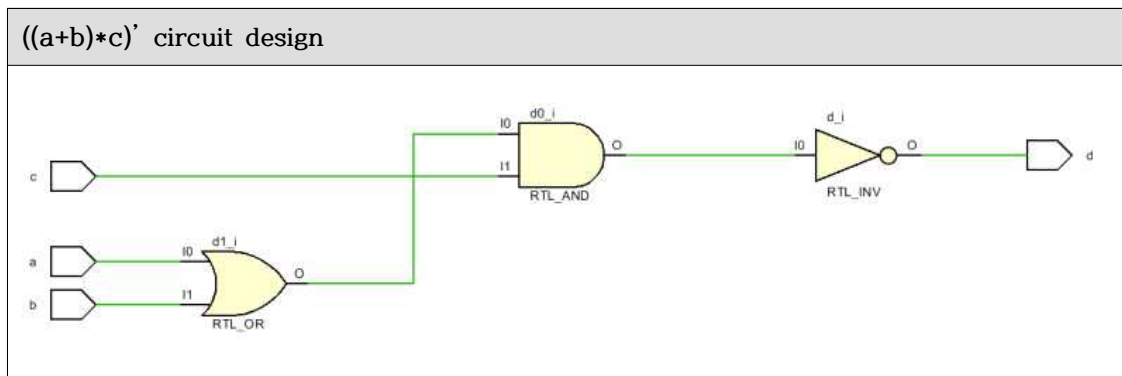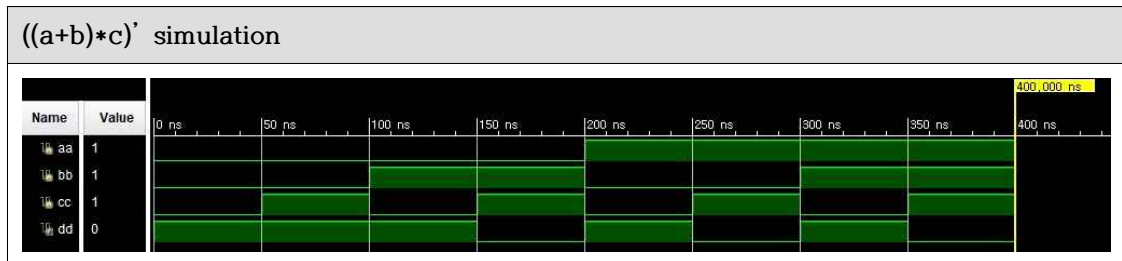

드 모르간의 법칙을 활용하여  $(A'B') + C' = ((A+B)*C)'$ 임을 확인할 수 있다. 좌변의 식은 우변  $((A+B)*C)'$ 에 대한 부정이므로, A, B, C 각 리터럴들을 부정하고 AND 연산과 OR 연산을 서로 치환해 주면 된다. 시뮬레이션을 통해서 실제로 드 모르간의 법칙에 의해 결과값이 동일하게 출력되는 것을 확인할 수 있다.

4. 1bit 비교기의 simulation 결과 및 과정에 대해서 설명하시오. (2 input, 4 output) [진리표 작성]

source code	testbench code	1bit comparator truth table					
<pre> `timescale 1ns / 1ps module onebit(     input a, b,     output c, d, e, f ); assign c = ~(a^b); assign d = a^b; assign e = a&amp;(~b); assign f = (~a)&amp;b; endmodule </pre>	<pre> `timescale 1ns / 1ps module onebit_tb; reg aa, bb; wire cc, dd, ee, ff;  onebit u_test(     .a (aa), .b (bb), .c (cc),     .d (dd), .e (ee), .f (ff) );  initial begin     aa = 1'b0;     bb = 1'b0; end  always@(aa or bb) begin     aa &lt;= #200 ~aa;     bb &lt;= #100 ~bb; end  initial begin     #400     \$finish; end endmodule </pre>	input		output			
		a	b	a==b	a!=b	a>b	a<b
		0	0	1	0	0	0
		0	1	0	1	0	1
		1	0	0	1	1	0
		1	1	1	0	0	0

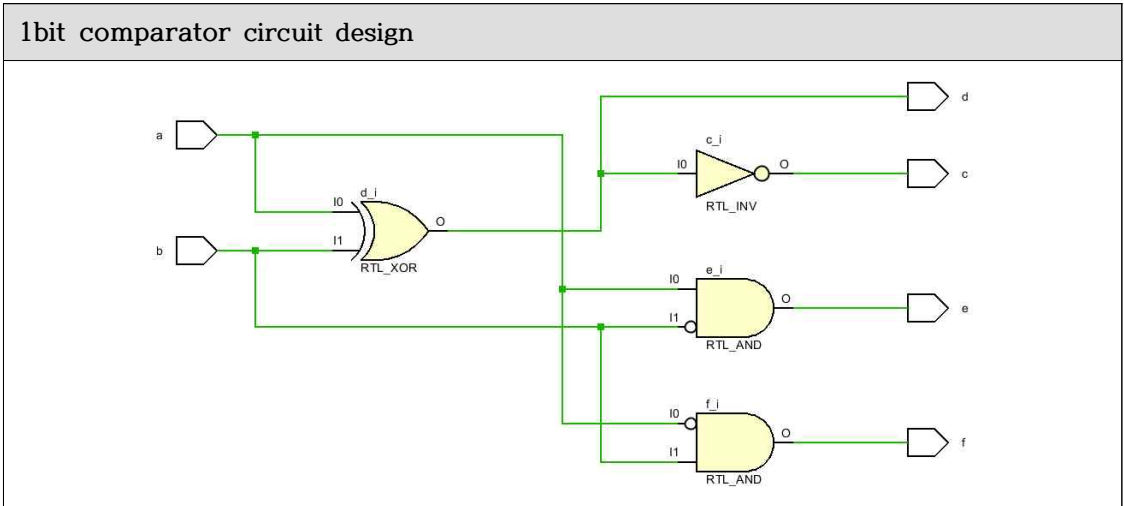



시뮬레이션의 편의성을 위해, 진리표와 동일한 형식대로 값이 변화하도록 테스트벤치 코드를 작성했다.

1bit 비교기는 두 1bit 입력 A, B에 대해  $A == B$ ,  $A != B$ ,  $A > B$ ,  $A < B$  4가지 값을 구현한다. 각각 다음과 같이

$$\begin{aligned} A == B &\rightarrow A \text{ XOR } B & A != B &\rightarrow A \text{ XNOR } B \\ A > B &\rightarrow A \cdot (\sim B) & A < B &\rightarrow (\sim A) \cdot B \end{aligned}$$

연산으로 치환할 수 있다. 입력값이 1 또는 0으로만 주어지기 때문에 inverter와 AND gate만을 이용해 비교를 수행할 수 있다.

또한  $A == B$ ,  $A != B$  연산은  $A \text{ XOR } B$  연산과 동일하므로 XOR gate로 연산을 수행할 수 있고,  $A == B$ 는  $A != B$ 의 역이므로  $A \text{ XNOR } B$  연산으로 치환할 수 있다.

## 5. 결과 검토 및 논의 사항

이번 실험에서는 De Morgan의 법칙이 실제로 성립하는지 특정한 이진함수 식을 드 모르간의 법칙으로 치환해 시뮬레이션해 보았고, 1bit 비교기를 gate level에서 구현해본 뒤 시뮬레이션해 보았다. FPGA를 활용해서 보드 상에서도 결과값을 출력해 보았다.

실험 결과, 1) De Morgan의 제 1법칙, 제 2법칙이 시뮬레이션에서도 그대로 나타났다. 2) 특정한 이진함수 식을 De Morgan의 법칙으로 치환했을 때에도 동일한 결과가 나타나는 것을 확인했다. 3) 1bit 비교기를 gate level로 치환했을 때 기대했던 동작이 나타나는 것을 확인했다.

뿐만 아니라, NAND gate와 NOR gate가 De Morgan의 법칙에 의해 각각 치환될 수 있으며, 이를 통해 회로를 간소화할 수 있다는 사실을 알 수 있었다.

## 6. 추가 이론 조사 및 작성

술어 논리에서도 드 모르간의 법칙이 사용되는데, 논리 회로에서 다루는 드 모르간의 법칙에 대해 조금 더 일반화된 내용이다.  $A(x)$ 를 변수  $x$ 에 대한 서술자(=술어)라고 할 때, 다음과 같은 드 모르간 법칙이 성립한다.

$$\text{NOT (모든 } x \text{에 대해 } A(x) \text{이다.)} = (\text{어떤 } x \text{에 대해 } A(x) \text{가 아니다.})$$

$$\text{NOT (어떤 } x \text{에 대해 } A(x) \text{이다.)} = (\text{모든 } x \text{에 대해 } A(x) \text{가 아니다.})$$

확인한 것처럼 술어를 부정하고, ‘모든’, ‘어떤’이라는 양화사를 서로 바꿔 주면 드 모르간의 법칙에 따라 명제를 부정할 수 있다.